



Peter Andersson

Elenergi

Vg1 elektrofag

ELFORLAGET


Illustrasjoner til Elenergi Vg1 elektrofag

Kapittel 2


Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen

©Elforlaget 2009


1 Enpolt bryter

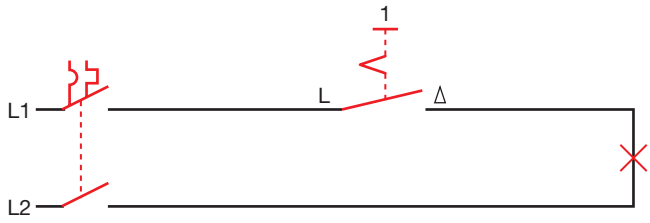


2 Topolt bryter

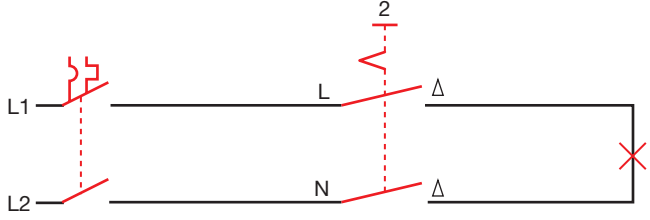


5 Serievender

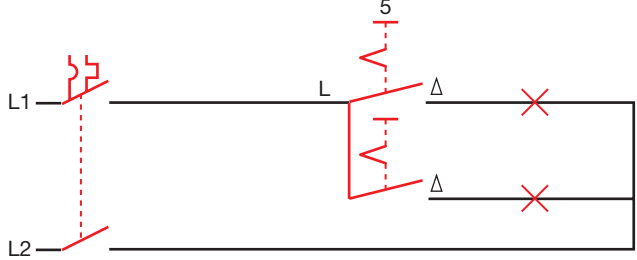


6-7 Vekselvender og kryssvender

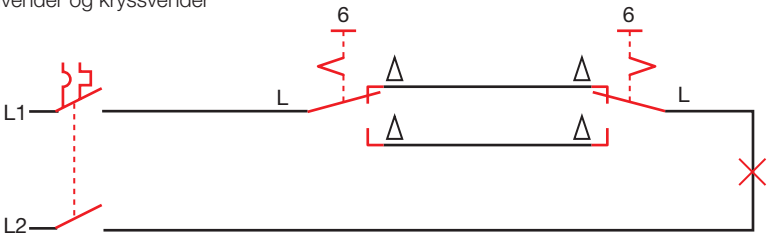


6-7 Vekselvender og kryssvender

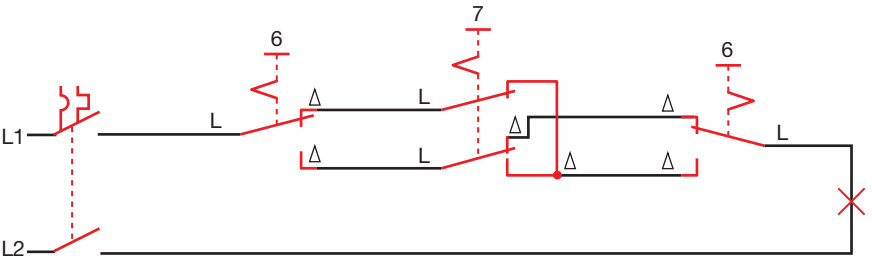


Figur 2.1
Prinsippkjemaer

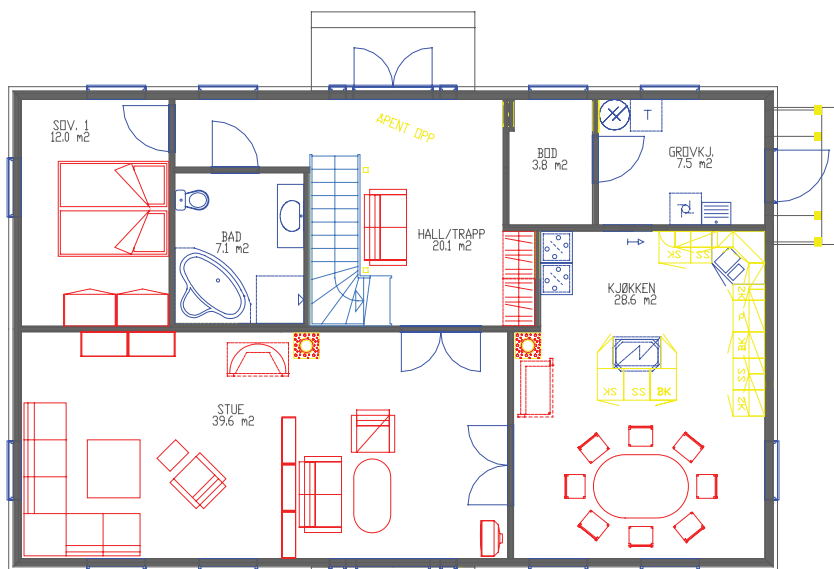


1. ETASJE med møbler

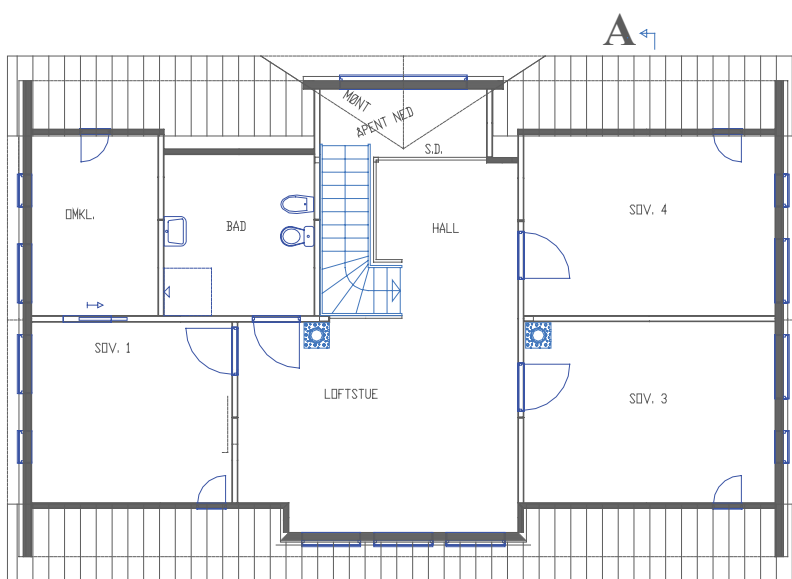


2. ETASJE uten møbler

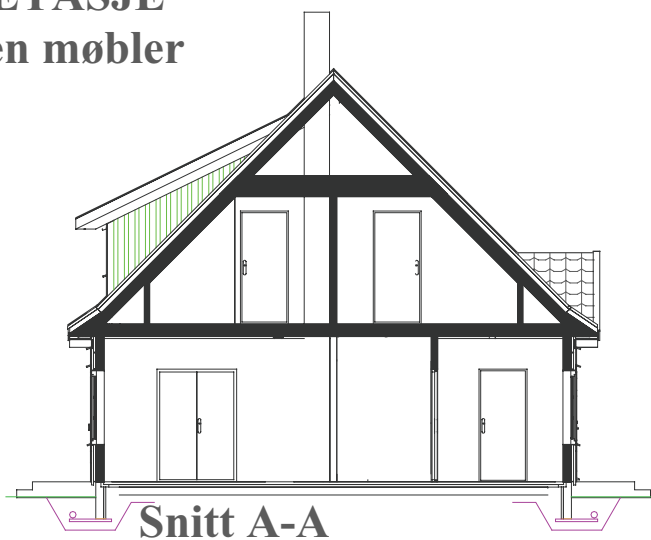


Figur 2.2
Plantegning. 1. etasje med møbler og 2. etasje uten møbler

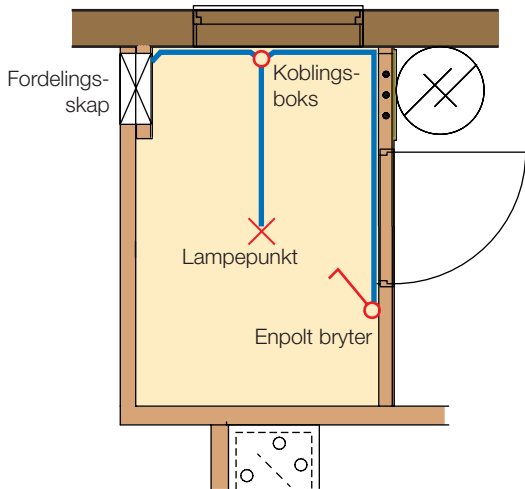

Figur 2.3
Enlinjeskjema åpent anlegg

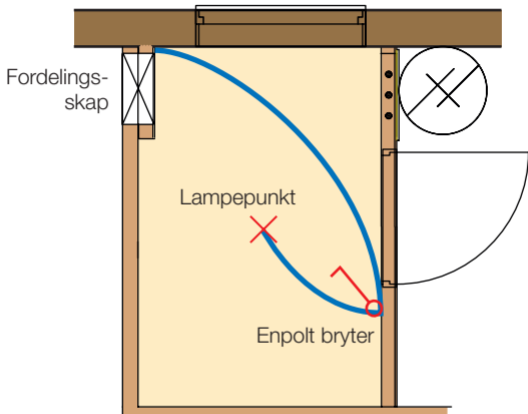


Figur 2.4
Enlinjeskjema skjult anlegg

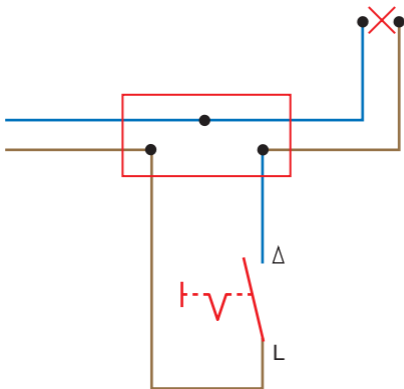

Flerlinjeskjema

Figur 2.5 Koblingskjema åpent anlegg. Brun er bryterdirekt. Blå er lampedirekt

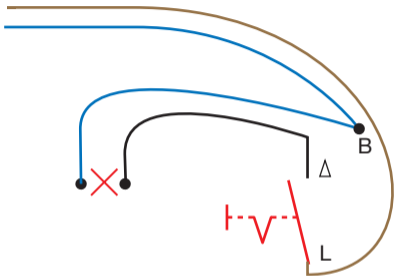

Figur 2.6 Koblingsskjema skjult anlegg. Brun er bryterdirekt. Blå er lampedirekt